
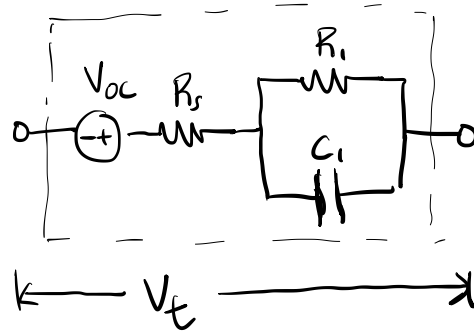


Nov 29, 2021

- Topics: 1) OCV-R-RC model (DC analysis)
2) Introduction to EIS (AC analysis)

OCV-R-RC

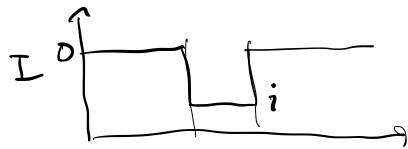

$$\text{KVL: } V_t(t) = V_{OC}(z(t)) - i(t)R_s - i_{R_i}(t)R_i$$

Solve for i_{R_i} .

$$\begin{aligned} \text{KCL: } i &= i_{R_i} + i_{C_i} \\ &= i_{R_i} + C_i \frac{dV_t}{dt} \end{aligned} \quad , \quad V_t = i_{R_i} R_i$$

$$i = i_{R_i} + C_i R_i \frac{di_{R_i}(t)}{dt}$$

$$\frac{di_{R_i}(t)}{dt} = -\frac{1}{R_i C_i} i_{R_i}(t) + \frac{1}{R_i C_i} i(t)$$

$$\dot{x}(t) = ax(t) + bu(t)$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{at} x(0) + \int_0^t e^{a(t-z)} bu(z) dz$$

evaluate the integral: $(t + k\Delta t)$

current update:



$$i_{R_i}[k+1] = \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_i C_i}\right) i_{R_i}[k] + \left(1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{R_i C_i}\right)\right) i[k] \quad (1)$$

SOC update:

$$z \in (0, 1)$$

$$z[k+1] = z[k] - \frac{i[k] \Delta t}{Q_{\max}} \quad \left(\text{the current means discharging the cell} \right)$$

Impedance (To be continued...)

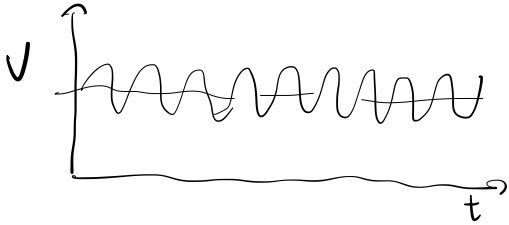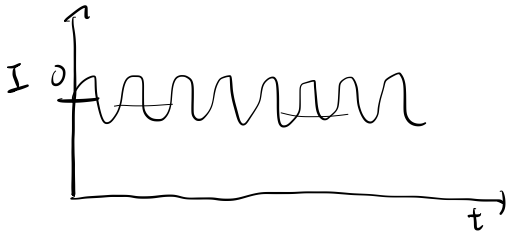

$$I(\omega) = I_0 \sin(\omega t) = I_0 \exp(j\omega t)$$

↑ amplitude ↑ frequency

phase shift

$$V(\omega) = V_0 \sin(\omega t + \phi) = V_0 \exp(j(\omega t + \phi))$$

$$Z(\omega) = V(\omega) / I(\omega) \quad (\text{Ohm's Law})$$

$$= \frac{V_0 \exp(j(\omega t + \phi))}{I_0 \exp(j\omega t)}$$

$$= \frac{V_0}{I_0} \exp(j\omega t) \exp(j\phi) \exp(-j\omega t)$$

$$Z(\omega) = Z_0 \exp(j\phi), \quad Z_0 \triangleq V_0 / I_0$$

$$Z(\omega) = \underbrace{Z_0 \cos \phi}_{\text{Re}(Z)} + j \underbrace{Z_0 \sin \phi}_{\text{Im}(Z)}$$